


1 Измерение напряжения сети

Цель: научиться измерять напряжение сети.

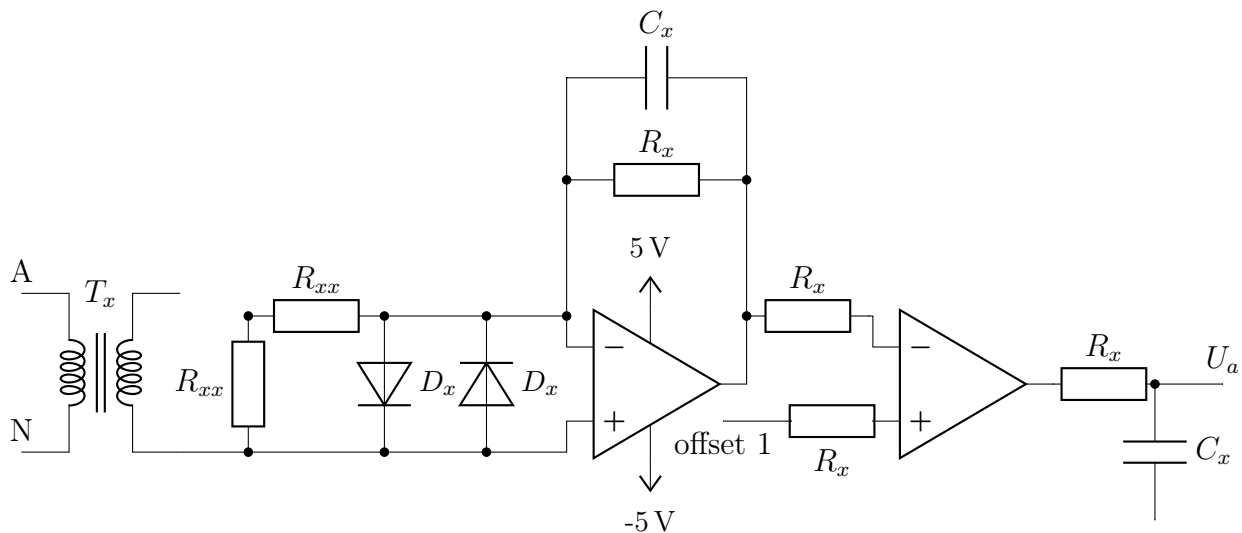1.1 Краткие теоретические сведения

Для получения информации о форме и уровне напряжения фаз сети, к которой подключен фильтр используются трансформаторы ТП-321-461Р, обеспечивающие согласование уровней и гальваническую развязку сигналов. Преобразованный сигнал с трансформатора требуется снизить до уровня амплитуды не более 1,5 В и обеспечить смещение +1,5 В для корректной обработки при помощи АЦП микроконтроллера, т.к. АЦП может обрабатывать сигналы в диапазоне 0..3,3 В. Для решения этих задач применены операционные усилители ОР297, имеющие диапазон питающего напряжения от ± 2 до ± 20 В, низкий уровень смещения не более 50 мкВ и проявившие стабильность свойств и надежность при использовании в аналогичных цепях.

Описание работы на примере одного канала, два других работают идентично (см. Рисунок 11)



Напряжение с трансформатора T_x поступает на резисторный делитель напряжения $R_x - R_x$, понижающий уровень на ..., затем на усилитель DA_x и диодами D_x, D_x , ограничивающими напряжение на дифференциальном входе усилителя при отсутствии питания схемы. Усилитель выполнен по схеме инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления 1 (коэффициент задан резисторами R_x и R_x). Параллельно резистору R_x установлен конденсатор C_x для фильтрации высокочастотных помех. С выхода усилителя сигнал поступает на сумматор сигналов, выполненный на операционном усилителе DA_x и резисторах R_x, R_x и R_x . Выходное напряжение сумматора является суммой (с "весом") напряжений V_{DA} и $V_{offset1}$. Выходное напряжение сумматора () определяется формулой (30):

$$V_{DA} = \dots$$

где V_{DA} — это напряжение на выводе усилителя

$V_{offset1}$ — напряжение в сети offset

V_{DA} — напряжение на выводе усилителя DA_x

Сигнал для смещения (см. ...) формируется источником DA_x , который имеет выходное напряжение 3 В, стабилизируется и фильтруется конденсаторами x и x , поступает на резисторный делитель $R_x - R_x$ с коэффициентом ..., затем, полученные 1,5 В поступают на повторители DA_x и DA_x , с которых берется сигнал для смещения.

Сумматор обеспечивает сложение переменного сигнала с усилителя DA_x с сигналом смещения $+1,5$ В. Затем выходной сигнал сумматора фильтруется R-С фильтром низких частот $R_x - C_x$ с частотой среза 5 кГц (см. формулу (...)) и поступает на вход АЦП микроконтроллера. Частота среза НЧ-фильтра:

$$f_c = \dots$$